



LEGENDA

- A** - płytka drukowana z dokumentacją
B - kit, czyli zestaw elementów z płytką drukowaną i dokumentacją
C - moduł (urządzenie) zmontowany i uruchomiony
P - zaprogramowany układ, dyskietka itp., pozycje ze znakiem „+” zawierają koszt programu
O - Obudowa, możliwe są dwa warianty:
 - litera **K** oznacza, że kit jest sprzedawany łącznie z obudową i w cenie kitu uwzględniono koszt obudowy
 - symbol literowo-cyfrowy oznacza typ zalecanej obudowy plastikowej lub metalowej (bez otworowania)
- Znak  przy numerze kitu oznacza nowe opracowanie opisane w jednym z trzech ostatnich numerów EP/ EdW.
 Znak # przy cenie kitu "B" oznacza iż kit sprzedawany jest bez płytki drukowanej i należy zamówić ją oddzielnie. Litera w kolumnie „Nr EP/EdW” oznacza inne niż EP czasopismo, w którym był publikowany opis kitu: E - Elektronika dla Wszystkich, M - Młody Technik
 Symbol  oznacza że na stronie www.sklep.avt.pl można obejrzeć multimedialną prezentację zestawu.
 Podane ceny zawierają podatek VAT 22%
- Ceny kitów w bieżącej produkcji są ustalane na podstawie ostatnich cen zaopatrzeniowych, dlatego zastrzega się możliwość niewielkich odstępstw od podanych cen (nie większych niż 10%)

Nr	Nazwa	Nr EP/EdW	Cena w zł				
			A	B	C	P	O
TOP Q kit to seria najlepszych kitów AVT przeznaczonych na rynek UE							
RTV/Audio/Video							
594	KPL Zdalnie sterowany potencjometr do aplikacji audio	10/04	38	90	110	10	
1023	Przedwzmacniacz gramofonowy o charakterystyce RIAA	11/94	5	19	46		
1024	Sluchawkowy wzmacniacz wysokiej jakości	10/94	5,5	25	65		
2050	Najprostszy wzmacniacz akustyczny 3W	E1/96	4	15	25		
2132	Przedwzmacniacz z regulacją barwy dźwięku	E2/97	4	20			
2153	Wzmacniacz 100W	E8/97	7	57			
2392	Wzmacniacz mikrofonowy SMD	E2/00	6	18	30		
2449	Filtr do subwoofera	E9/00	6	18			
2469	Odbiornik UKF FM	E1/01	6	48			
2477	Wzmacniacz mocy 70W na TDA 1562	E3/01	7	70	100		
2499	Wzmacniacz 4x40W	E9/01	10	80			
2723	Stereofoniczny nadajnik FM	E5/04	6	30			
2728	Wzmacniacz mikrofonowy	E7/04	4	18			
Dla domu, samochodu, wypoczynku, zabawy							
390	+ 8-kanalowy przełącznik RC5/SIRC	4/05	17	35	50	10	
513	+ Zegar ze 100-letnim kalendarzem i 2-kan. termometrem	10/07	30	86	140	20	
522	+ Miniaturowy zamek szyfrowy - Immobilizer	9/03	16	72	100	10	
841	Ultradźwiękowy detektor ruchu	1/00	11,4	37	69		K
924	+ Programowany sterownik świateł	4/06	22	33	55	10	
925	+ Karta przekaźników na USB	4/06	22	58	120	15	
950/1	+ Termostat elektroniczny	9/06	36	94	140	20	
969	+ Bezstykowy zamek RFID	2/07	22	59	105	15	
1007	Regulator obrotów silnika elektrycznego	8/94	4	29	47		
1012	Strach na komary	8/94	3	13			
1104	Prosty wykrywacz metali	10/96	4	34	65		K
1343	Diodowy oświetlacz	E6/02	20	40			
1428	Regulator temperatury	6/06	6	29			
1435	Stroboskop dyskotekowy	8/06	6	38			
1460	Włącznik zmierzchowy	12/07	5	18			
2389	Czterokanałowy termometr cyfrowy	E12/00	10	65	110		
2628/1	Ładowarka akumulatorów ołowiowych	E1/03	6	30			
2632	+ Gigantyczny zegar	E5/02	35	70	150	25	
2720	Policyjny stroboskop	E4/04	10	55			
2787	+ PC-Termometr, rejestrator temperatury	E5/06	10	30	58	5	
2849	+ Tiny Clock	E1/08	26	64	18		
5041	+ Termometr MIN-MAX	11/01	25	74	100	15	
5094	+ Bezprzewodowy regulator temperatury	2/03	32	160	190	15	
5108	+ 2-kanalowy termometr z dwukolorowym wyświetlaczem LED	8/07	29	78	106	15	
Układy mikroprocesorowe							
2500	Płytkę testową do kursu BASCOM 8051	E3/00	20	98	180		
2501	Emulator procesorów 89CX051	E3/00	10	52	65		
2502	Programator procesorów 89CX051	E3/00	11	60	85		
2550/P	Programator procesorów AVR	E10/01	6	23	38		K
3500	Płytkę testową do kursu BASCOM AVR	E12/02	22	120	230		
5125	+ Programator USB AVR (STK500)	2/08	18	42	89	8	
Przyrządy warsztatowe							
512+	Cyfrowy miernik pojemności	5/03	30	80		28	
1066	Miniaturowy zasilacz uniwersalny	8/95	3	16	24		
1081	Miniaturowy stabilizator impulsowy	4/96	4	34			
1459	Uniwersalny układ czasowy	12/07	5	16	25		
1461	Uniwersalny zasilacz laboratoryjny 5 i 12 VDC/1A	1/08	5	18			
2126	Najmniejszy moduł woltomierza na LCD	MT3/97	6	30	52		
2270	Moduł miliwoltomierza do zasilaczy	E3/98	6	36	58		
2857	+ Moduł woltomierza/amperomierza z termostatem	E3/08	26	62	86	18	
5086	+ Programowany 4-kanalowy komparator/woltomierz	11/02	30	82	140	20	
Elektronika dla nieelektroników							
720	Błękitno-biały mrygacz	E5/04	6	14			
721	Kłaskacz - akustyczne zdalne sterowanie	E5/04	5	14			
722	Rozjaśniacz samochodowy	E6/04	3	12			
723	Trójwymiarowy labirynt elektroniczny	E6/04	3,5	15			
724	Uniwersalny układ czasowy	E7/04	3,5	11			
725	Magiczny przełącznik	E7/04	3,5	12			
726	Uniwersalna centralka alarmowa	E8/04	4	20			
727	Uniwersalny moduł zasilający	E8/04	3,5	14			
728	„Wypasiony” scalony sensor	E9/04	5	12			
729	Zwariowany kręciotek	E9/04	6,5	15			
730	Dalekosiężny tor podczerwieni	E11/04	8	30			
731	Przeraźliwy straszak	E10/04	6	28			
732	Whisper - łowca szeptów	E12/04	6	25			
733	Monitor i konserwator akumulatora	E1/05	6	30			

Dostępność zestawów zależy od ich popularności. Najbardziej popularne kity staramy się mieć na magazynie w dużych ilościach, zestawy cieszące się średnim zainteresowaniem w małych ilościach, a zestawy mało popularne kompletowane są na zamówienie klienta lub dystrybutora. Termin realizacji zamówień zależy przede wszystkim od typu zamawianego kitu, ale i od dostępności podzespołów składowych.

Nr	Nazwa	Nr EP/EdW	Cena w zł				
			A	B	C	P	O
734	Uniwersalny moduł audio	E2/05	6	22			
735	Regulator impulsowy DC	E3/05	6	22			
736	Ekonomiczny zasilacz warsztatowy	E5/05	6	22			
737	Melodyjka i gong	E7/05	5	23			
738	Szoker - masażysta	E8/05	6,5	28			
739	Irytator - dokuczliwy natręt nocny	E9/05	6,5	18			
740	Niezwykła "niebieska" dotykowa syrena policyjna	E10/05	6,5	25			
741	Najprostszy wzmacniacz mocy 22W	E11/05	5	24			
742	Niskoszumny mikser stereo	E12/05	5	15			
743	Tajemnicze światło	E1/06	6	17			
744	Najprostszy wzmacniacz mocy 2x22W	E2/06	5	27			
745	Uniwersalny regulator	E3/06	7	25			
746	Ekonomizer	E4/06	5	12			
747	Stroboskop dyskotekowy	E5/06	5	24			
Zestawy startowe AVT700							
701	Zestaw startowy Rezystory - 660 szt.				17,0		
702	Zestaw startowy Kondensatory - 265 szt.				24,0		
703	Zestaw startowy Elektrolity - 100 szt.				26,0		
704	Zestaw startowy Półprzewodniki - 76 szt.				16,0		
705	Zestaw startowy Elementy mech. - 600 szt.				22,0		
710	Zestaw do wykonywania płytek drukowanych				25,0		
719	Zestaw startowy diody LED - 142szt.				28,0		
Płytki i kity TSM							
54	Nadajnik FM 88...108MHz. Zas. 9V		4,6	12,0	27,0		
72	Stroboskop 40J		11,0	39,0			
74	Girlanda 4 tory. Wyjście 800W		8,0	33,1			
87	Stroboskop 300J		23,2	49,0			
89	Samochodowy Booster 2x40W/2,5..8 . Zas.12V.		19,5	64,7			
90	Mikroszpieg (nadajnik FM). Zas. 9V		4,6	18,2			
99	+ Gwiazda programowana: 64 LED-y. 17x14cm. Zas. 9...12V		60,0	92,0		19,0	
354	Mikronadajnik FM		4,6	14,9			
Nadajniki radiowe							
864	Nadajnik FM o mocy 2W	5/00	6,1				
2117/1	Mikrofon bezprzewodowy	E5/99	4,0	9,0	25,0		
2283	Mininadajnik FM/2m	E7/98	7,0	27,0			
2406	Mininadajnik CB	E2/00	5,0	18,0			
2481	Mininadajnik FM	E4/01	6,0	20,0			
2612	Mininadajnik CW/80m	E12/01	6,0	30,0			
2713	Mininadajnik AM	E2/04	3,0	15,0			
2723	Stereofoniczny nadajnik FM	E5/04	6,0	30,0			
2884	Najprostsze radiopowiadanie CB	E11/08	-	5,0			
Odbiorniki radiowe							
157	Odbiornik nasłuchowy CW/SSB - 80/20m	12/96	10,0	122,0			KM60
157/2	Odbiornik dwupasmowy 80/10m	E3/05	10,0	122,0			KM60
962	Odbiornik nasłuchowy SSB/CW 80m	1/07	13,0	36,0			
984	Odbiornik nasłuchowy VHF	5/07	12,0	40,0			
1515	Najprostszy odbiornik CB na kanał 19/AM	3/09	7,0	36,0			
2148	Odbiornik nasłuchowy CW SSB 80 m	E7/97	6,3	50,0	80,0		K
2330	Miniaturowy odbiornik FM	E2/99	7,4	57,0	100,0		
2416	Odbiornik nasłuchowy SSB/CW 26-30MHz	E4/00	6,0	36,0	82,0		
2469	Odbiornik UKF FM	E1/01	6,0	48,0	65,0		
2479	Odbiornik RX-80	E4/01	6,8	28,0			
2676	Odbiornik nasłuchowy FM/2m	E8/03	11,0				
2756	RX2005-uniwersalny odbiornik CW/SSB	E6/05	6,0				
2761	Odbiornik AM na TDA1083	E8/05	6,0				
2797	Odbiornik CB-AM	E8/06	9,0				
2807	Miniodbiornik CB-19	E1/07	5,0	32,0			
2818	Odbiornik nasłuchowy "Jędrus"	E4/07	15,0				
2889	Odbiornik SDR	E1/09	9,0				
2891	Prosty odbiornik nasłuchowy 80m	E2/09	4,0				
2909	Szerokopasmowy komputerowy odbiornik radiowy	E8/09	12,0				
2919	Miniodbiornik FM	E10/09	5,0	14,0			
2934	Odbiornik na pasmo 80m	E2/10	13,0				
Transceivery, wzmacniacze radiowe							
374	Przedwzmacniacz UKF-UHF	1/98	4,6	26,8			
967	Minitransceiver Junior	2/07	38,0				
2122	Przedwzmacniacz antenowy CB	E11/96	4,6	13,7	25,0		
2174	Samochodowy przedwzmacniacz AM/FM	E12/97	3,0	6,8	13,0		
2310	Transceiver SSB ANTEK	E11/98	21,0	147,1			
2310/2	Transceiver SSB ANTEK V2.0	E7/04	21,0	147,1			
2460	Transwerter 6m/20m	E12/00	6,0	37,0			
2776	Wzmacniacz liniowy SSB/CW	E1/06	6,0				
2778	Minitransceiver QRPP	E2/06	16,0				
2810	Minitransceiver ZUCH	E10/06	28,0	152,0			
2830	Minitransceiver CW/80m	E6/07		9,0			
2840	Minitransceiver Antos	E9/07	24,0				
2902	Wzmacniacz mocy na pasmo 80m	E6/09	14,0				
2906	Minitransceiver 80m TinySSBH	E7/09	12,0	69,0			
2925/1	Cypisek - Odbiornik (płytkę główną)	E12/09	8,0	26,0			
2925/2	Cypisek - Generator przestrajany (wersja 1)	E12/09	6,0	17,0			
2925/3	Cypisek - Generator przestrajany (wersja 2)	E12/09	6,0	29,0			
2925/4	Cypisek - Wzmacniacz antenowy	E12/09	5,0	12,0			
2925/5	Cypisek - Moduł TX	E6/10	7,0	36,0			
2925/6	Cypisek - Komutacja	E6/10	4,0</				

Nr	Nazwa	Nr EP/EdW	Cena w zł					
			A	B	C	P	O	
2954/2	Przetwornica -9V	E9/10	8,0					
2954/3	Wzmacniacz	E9/10	11,0					
5127	Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008	3/08	24,0	87,0				
5151	Minitransceiver „Jędręk”	10/08	32,0	73,0				
Pozostałe układy radiowe i wideo								
135	Cyfrowa skala częstotliwości	2/94	6,3	37,6	54,0			
355	Modem radiowy	12/97	5,7	22,0	28,0			K
998 +	Dekoder RDS	12/00	17,0	70,0	140,0	10,0		
1335	Detektor sygnałów w.cz.	3/02	5,7	20,5				
1526	Uniwersalny konwerter HF/VHF	6/09	6,0	32,0				
2190	VOX-bramka szumu	E4/98	4,0	16,0				
2318	Cyfrowa skala do transceivera SSB	E12/98	14,8	58,0	170,0			
2438	Generator VXO/2m (6m)	E7/00	5,1					
2454	Kompresor dynamiki SSB	E10/00	5,1	15,0	30,0			
2648	Generator CB	E9/02	5,0					
2788	Wykrywacz pluskiew	E5/06	5,0	36,0				
2790	Nietypowe wykorzystanie układu TDA1083	E6/06	5,0					K
2802	Liniowy wzmacniacz mocy 10W	E11/06	6,0					
2844	Filtry pasmowe KF	E4/08	14,0					
2873	Filtr audio	E7/08	4,0	35,0				
2880	Syntezer częstotliwości na układzie ADF4007	E9/08	8,0					
2907	Prosty konwerter 80/10m	E8/09	6,0					
2912	POWER SDR	E9/09	6,0					
2918	Filtry pasmowe odbiornika oraz wzmacniacz antenowy	E10/09	22,0					
2922	Aktywna antena na pasma KF	E11/09	18,0					
2924 +	Mikroprocesorowy miernik mocy i dopasowania	E12/09	32,0			25,0		
5109	Radiokomunikacyjny filtr audio	8/07	12,0	75,0				
5112	TDO z cyfrowym miernikiem częstotliwości	9/07	8,0					
5135	Krótkofalarski modem audio z interfejsem USB	6/08	14,0					
5213	Prosty interkom radiowy	12/09	14,0					
Układy wideo								
385 +	Telewizyjny generator daty i czasu	5/05	16,0			10,0		
1345	Konwerter sygnału VHS->SVHS	8/02	5,7	16,0				
5136 +	Konwerter ASCII – wideo	6/08	30,0	51,0		22,0		
Wzmacniacze audio								
435	Wzmacniacz do ćwiczeń gry na gitarze	7/05	24,0	120,0				
446	Wzmacniacz do walkmana	7/98	9,0	98,0	140,0			
455	Prosty wzmacniacz z lampami PCL86	2/05	40,0					
471	Wzmacniacz słuchawkowy	10/98	7,4	34,2				
613	Wzmacniacz gitarowy	E9/04	PW03	13,0				
840	Cyfrowy wzmacniacz audio	11/99	8,0					
944	Cyfrowy tor akustyczny - wzmacniacz mocy	8/06	14,0					
975	6-kanalowy wzmacniacz mocy	3/07	64,0					
985	Uniwersalny wzmacniacz klasy D 2x25 W (1x50 W)	5/07	10,0					
1024	Słuchawkowy wzmacniacz wysokiej jakości	10/94	5,7	31,9	65,0			
1227	Stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy	4/99	6,1	27,4	49,0			
1249	Wzmacniacz samochodowy	8/99	31,7	82,0				
1383	Niskonapięciowy wzmacniacz słuchawkowy	10/03	4,6					
1403	Miniwzmacniacz FAN7021	8/04	5,0					
1490	Wzmacniacz mocy 2x15W z TDA8946 lub 2x7W z TDA8944	9/08	8,0					
1490/1	Wzmacniacz mocy 2x7 W z TDA8944	9/08		25,0				
1490/2	Wzmacniacz mocy 2x15 W z TDA8946	9/08		30,0				
1491	Wzmacniacz 2x5 W z TDA7496	9/08	8,0	37,0				
1493	Wzmacniacz 2x100W lub 1x310W w klasie D na TDF8591TH	9/08	13,0	48,0				
1497	Wzmacniacz na układzie TDA8594	10/08	12,0	51,0				
1498	Bardzo mały wzmacniacz mocy	10/08	4,0	10,0				
1492/1	Wzmacniacz 2x100W – TDA8920	11/08	18,0	67,0				
1492/2	Wzmacniacz 2x50W – TDA8922	11/08	18,0	62,0				
1504	Wzmacniacz mocy układzie TDA1566	11/08	14,0					
1577	Wzmacniacz z regulacją głośności	7/10	8,0					
1578	Miniatury wzmacniacz z układem TDA7233S	9/10	5,0	19,0				
1579	Wzmacniacz 2x15 W z STK4392	8/10	7,0	38,0				
1583	Moduł wzmacniacza audio 10 W	8/10	6,0	17,0				
2050	Najprostszy wzmacniacz akustyczny 3W	E1/96	4,5	18,0	30,0			
2104/1	Wzmacniacz 2x22W	E9/97	5,0	30,0	50,0			
2153	Wzmacniacz 100W	E8/97	7,0	63,0				
2173	3-kanalowy mikser ze wzmacniaczem	E1/98	9,1	102,6				K
2180	Wzmacniacz mocy z układem LM3886	E2/98	8,0	90,0	130,0			
2324	Wzmacniacz mocy 60W z układem TDA2052	E1/99	8,6	54,7				
2343	Wzmacniacz mocy do systemu DOLBY SURROUND	E5/99	24,0	204,0				
2356	Wzmacniacz klasy A	E4/00	30,0	141,5				
2458	Aktywny subwoofer samochodowy o mocy 70W	E11/00	20,0	140,0	190,0			
2464	Wzmacniacz słuchawkowy	E12/00	5,1	31,9				
2477	Wzmacniacz mocy na TDA 1562	E3/01	7,5	95,0	110,0			
2489	Wzmacniacz samochodowy 2 x 40W 2	E5/01	9,0	36,5				
2499	Wzmacniacz 4x40W	E9/01	10,0	100,0				
2625	Wzmacniacz multimedialny HEXFET	E4/02	11,4	115,0				
2661	Wzmacniacz klasy D	E4/03	16,0					
2671	Uniwersalny moduł TDA7294	E7/03	9,1	71,0				
2736	Wzmacniacz mostkowy 400W	E10/04	15,0	137,0				
2744	Lampowy wzmacniacz słuchawkowy	E1/05	20,0					
2754	Stereofoniczny wzmacniacz lampowy	E6/05	25,0					
2762	Wzmacniacz na tranzystorach N-MOSFET	E8/05	12,0	35,0				
2772/1	Lampowy wzmacniacz gitarowy	E12/05	20,0					
2791	Czterokanałowy miniwzmacniacz audio	E6/06	6,5					
2865	Wzmacniacz klasy D	E6/08	19,0					
2850	Audiofilski wzmacniacz słuchawkowy	E12/07	16,0	42,0				
2901 +	BlueIR – wzmacniacz multimedialny	E6/09	80,0		20,0			
2928	Hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy klasy A	E1/10	14,0					
5000	Altare - wzmacniacz 350W (wersja stereo)	2/01	75,0					
5142	Wzmacniacz lampowy dla nielampowców	8/08	4,0					
5170	Słuchawkowy wzmacniacz z interfejsem USB	1/09	30,0					
5187	Wzmacniacz końcowy 200 W	5/09	9,0	65,0				
5254	Wzmacniacz lampowy dla każdego	9/10	14,0					
Przedwzmacniacze i wzmacniacze mikrofonowe								
575	Wzmacniacz mikrofonowy	5/04	11,0	40,0				

Nr	Nazwa	Nr EP/EdW	Cena w zł					
			A	B	C	P	O	
1023	Przedwzmacniacz gramofonowy o charakterystyce RIAA	11/94	5,8	23,0				
1033	Przedwzmacniacz mikrofonowy	2/95	5,7	17,1	31,0			
2017	Niskoszumny przedwzmacniacz mikrofonowy	E10/96	4,5	30,8	40,0			
2132	Przedwzmacniacz z regulacją barwy dźwięku	E2/97	4,6	20,0				
2149	Przedwzmacniacz z automatyką	E7/97	5,1	22,8	33,0			
2312	SSM2165 - inteligentny przedwzmacniacz	E12/98	6,3	46,8				
2326	Wzmacniacz mikrofonowy	E2/99	20,0	25,0	32,0			
2392	Wzmacniacz mikrofonowy SMD	E2/00	6,3	17,0	38,0			
2402	Przedwzmacniacz tranzystorowy	E5/00	4,0	6,0				
2408	Ultraniskoszumny przedwzmacniacz audio	E8/00	5,0	30,8				
2444	Niskoszumny precyzyjny wzmacniacz uniwersalny	E2/01	4,0	42,2				
2652	Wzmacniacz prądowy do subwoofera	E11/02	5,7	17,1				
2680	Przedwzmacniacz gramofonowy RIAA	E10/03	5,7	31,9				
2703	Niskoszumny wzmacniacz mikrofonowy do komputera	E1/04	7,5	72,0				
2728	Wzmacniacz mikrofonowy	E7/04	4,0	18,0				
2729	Przedwzmacniacz lampowy	E8/04	30,0					
2860	Voice microphone	E5/08	5,0	16,0				
2886	Przedwzmacniacz lampowy	E11/08	6,0					
2915 +	Przedwzmacniacz lampowy sterowany cyfrowo	E10/09	30,0			15,0		
3008 +	Przedwzmacniacz cyfrowy z TDA8425	E8/01	20,0	65,0	110,0	10,0		
Equalizery, miksery, procesory dźwięku								
196	Procesor audio na układzie TDA1524A	2/95	5,0	24,0	40,0			
244	Procesor dźwięku z układem LM1036	8/96	4,0	25,0	40,0			
566 +	Procesor audio z wejściem S/PDIF	3/04	80,0			25,0		
935 +	Cyfrowy tor akustyczny - Procesor audio	7/06	30,0					
1034	Czterokanałowy mikser stereo	4/95	23,2	81				
1281	Aktywny filtr do procesora SURROUND	8/00	6,0	30,0				
2449	Filtr do subwoofera	E9/00	6,5	22,0				
2490	Korektor graficzny equalizer 5-kanalowy	E6/01	5,7	25,0				
2610 +	Cyfrowy korektor graficzny (equalizer)	E12/01	30,0	52,0	200,0	10,0		
2710	Prosty dyskotekowy mikser	E2/04	8,0	49,0				
5035/1+	Korektor akustyczny	9/01	83,0	182,4		35,0		
5082	Cyfrowy procesor dźwięku	9/02	24,0					
5138 +	4-kanalowy mikser z interfejsem MIDI	6/08	32,0			8,0		
5158	Korektor graficzny	11/08	40,0	143,0		25,0		
5159	DSP processor	11/08	42,0	140,0		25,0		
5208 +	Nowoczesny mikser audio z panelem dotykowym	11/09	88,0			35,0		
5235 +	Eqanalizer	5/10	34,0			10,0		
Pozostałe audio								
384	Przetwornik audio A/C z S/PDIF	4/05	25,0					
450	Przetwornik A/C z interfejsem ADAT	11/05	30,0					
514/R	„Przedłużacz” do cyfrowego toru audio - regenerator	6/03	4,9	74,0	100,0			K
514/OC	„Przedłużacz” do cyfrowego toru audio - konwerter	6/03	4,9	45,0	70,0			K
514/CO	„Przedłużacz” do cyfrowego toru audio - konwerter	6/03	4,9	43,0	70,0			K
594 +	Zdalnie sterowany potencjometr do aplikacji audio	10/04	38,0	60,0		30,0		
594 KPL	Komplet AVT594 z potencjometrem i pilotem	10/04	38,0	90,0	110,0	30,0		
928	Symetryczny tor audio	5/06	8,0					
945	Audiofilski potencjometr i regulator balansu	8/06	8,0					
948 +	Analizator widma audio z wyświetlaczem graficznym	9/06	30,0			15,0		
978	Akustyczny przesuwnik fazy – efekt pseudostereo	4/07						

Nr	Nazwa	Nr EP/EdW	Cena w zł				
			A	B	C	P	O
1358	Optoizolator do interfejsu szeregowego	11/02	6,8	29,0			
1551	Interfejs RS232 z separacją galwaniczną	11/09	8,0				
1552	Hub I2C/SMBus	12/09	8,0				
2660 +	Odtwarzacz CD	E3/03	35,0	96,0		25,0	
3015 +	Komputerowy pilot RC5	E5/02	40,0	55,0		35,0	
5183 +	vkeyboard. Wirtualna klawiatura	4/09	28,0	96,0		8,0	
Konwertery / Interfejsy							
530	„Klocki” RS485 - konwerter RS232<->RS485	6/03	6,8	32,0	60,0		
530/USB	Konwerter USB<->RS485	5/08	6,0	33,0	60,0		
930	Konwerter USB2DMX512	5/06	8,0				
1355	Konwerter VGA->TV	8/02	6,8	28,5			
1439	Konwerter RS232 <-> I ² C	8/06	7,5				
1529	Konwerter PS/2 na RS232C do systemów mikroprocesorowych	7/09	10,0	37,0			
1546	Dwukierunkowy konwerter SPI/UART	10/09	10,0				
2853 +	AVR-TV - telewizor wyświetlaczem	E2/08	32,0	41,0		25,0	
5006 +	Dwukierunkowy interfejs RS232/RS485	4/01	91,2			60,0	
5069 +	Interfejs IDE2LPT	6/02	195,2			115,0	
5093 +	Interfejs wyświetlaczy graficznych LCD	12/02	27,0			10,0	
5110	Konwerter Ethernet <-> RS232	9/07	10,0				
5134	Czytnik kart SD	5/08	16,0				
5139	Przejsiówka USB-ATA z szyfrowaniem danych AES	7/08	20,0				
5193 +	Przejsiówka karta SD -- RS232C	7/09	32,0			25,0	
5194	4-portowy konwerter USB na RS232	7/09	19,0				
Układy internetowe							
927 +	Uniwersalny interfejs internetowy	4/06	60,0	147,0	240,0	35,0	
953 +	Karta wejść z interfejsem Ethernet	10/06	69,0	98,0	220,0	50,0	
956 +	Ethernetowy sterownik I/O	11/06	73,0			30,0	
966 +	Karta przekazników sterowana przez Internet	2/07	86,0	187,0	300,0	50,0	
1443	Uniwersalny interfejs ethernetowy	1/07	9,0	46,0	70,0		
1528	Interfejs internetowy z ENC28J60	8/09	14,0	52,0			
1548	Interfejs Ethernet MAC+PHY 10/100	11/09	9,0				
2859 +	Internetowy sterownik urządzeń	E3/08	21,0	42,0		10,0	
2877 +	Ethernetowy system audio	E9/08	34,0	180,0		30,0	
5055 +	Internetowy interfejs dla mikrokontrolerów	3/02	68,4			39,9	
5118 +	Wyświetlacz ethernetowy	12/07	65,0	80,0	140,0	50,0	
5157	Przełącznik internetowy	11/08	14,0	240,0			
5166 +	Serwer HTTP	1/09	34,0	190,0		11,0	
5200 +	Uniwersalny sterownik ethernetowy z modułem moxa NE-4110S	9/09	79,0			35,0	
5242 +	Radioodbiornik Internetowy	7/10	28,0	254,0			
5250 +	Karta przekazników z interfejsem Ethernet	8/10	52,0	190,0			
Układy do PC							
381 +	Radiomodem z USB	3/05	44,0			25,0	
391 +	8-kanałowy przetwornik C/A z interfejsem RS232	5/05	28,0			25,0	
440	Programowany moduł wejścia/wyjścia	2/01	45,0	76,0			
440/2	Moduł wykonawczy z przekaznikiem	2/01	5,0		18,0		
440/3	Moduł wykonawczy z triakiem	2/01	6,0		16,0		
444 +	8-bitowy przetwornik A/C i C/A do PC	5/98	136,8	390,4		92,0	
478	Regulator obrotów wentylatorów w komputerze PC	3/99	6,0	24,0	55,0		
539 +	Sterownik VGA	11/04	50,0			38,0	
562 +	Przetwornik A/C do PC	1/04	34,2	47,9		25,0	
563 +	Radiomodem na pasmo 433 MHz	2/04	42,0	180,0		30,0	
842 +	Asynchroniczny konwerter RS232<->MIDI	12/99	36,6			25,0	
862	Myszka komputerowa dla niepełnosprawnych	4/00	73,5			40,0	
929/1 +	Sterownik 4 wentylatorów - wersja LED	5/06	34,0	81,0		26,0	
929/2 +	Sterownik 4 wentylatorów - wersja LCD	5/06	44,0	105,0		36,0	
946 +	Miniklawiatura z interfejsem PS/2	9/06	17,0			10,0	
949	Konwerter VGA - LCD	9/06	23,0				
963 +	LAN-owy restarter	1/07	22,0	42,0		10,0	
973	Przenośna kopiarka plików	3/07	18,0				
1328 +	Klawiatura multimedialna do PC	11/01	51,0	61,0		40,0	
1333	Zabezpieczenie portu równoległego komputera	2/02	5,7				
1341	Laserowy kabel do Rs232	6/02	6,8				
1361	Moduł optycznego wejścia/wyjścia do karty SB Live!	1/03	4,0	57,0			
2639 +	Układ sterowania dwoma urządzeniami przez port szeregowy	E8/02	10,0	46,0		5,0	
2678	Inteligentny sterownik wentylatora. komputerowego	E10/03	4,6	18,2			
2785	Kompukser	E7/06	10,0	30,0			
2872 +	Wirtualna myszka do PC	E7/08	37,0			25,0	
2892 +	Fly Track	E2/09	20,0				
2923 +	Monitor systemu komputerowego	E11/09	22,0	62,0		18,0	
5031 +	Pilot do WinAmpa	8/01	16,0	32,0		10,0	
5033	Pilot RC5 do sterowania komputerem	11/01	12,0	60,0			
5073 +	Sprzętowy terminal RS232	7/02	19,0	28,0		10,0	
5085	Modem do sieci energetycznej	11/02	19,5				
5168	Wyświetlacz z Bluetooth	1/09	28,0			25,0	
USB							
387	Konwerter USB2.0 <-> IDE	5/05	20,0				
414 +	Uniwersalna karta portów na USB	9/05	34,0	75,0	130,0	25,0	
509	Karta dźwiękowa USB	5/03	24,0				
510	Konwerter USB <-> IRDA	4/03	8,0				
553	Moduły interfejsów szeregowych						
553/U232	USB232<->RS232	11/03	6,0	36,0	40,0		
553/U245	USB245<->RS245	11/03	6,0	37,0	45,0		
553/R232	RS232	11/03	6,0	17,0	30,0		
556	Konwerter USB<->RS232	12/03	6,8				
569	Słuchawki pod USB	4/04	9,1				
925 +	Karta przekazników na USB	4/06	22,0	58,0	120,0	15,0	
981	Konwerter USB-LPT	4/07	16,0				
983	Moduł Hosta USB	5/07	8,0				
1356	Automatyczny włącznik USB	3/03	17,1	74,1			
1365	Uniwersalny moduł interfejsowy USB	5/03	9,1				
1386	Uniwersalny przełącznik USB	1/04	6,7	36,6			
1407	Modułowy interfejs USB<->RS232	10/04	7,0				
1542	Konwerter USB z separacją galwaniczną I/O	9/09	7,0				
1581 +	Przejsiówka USB/LPT	8/10	35,0	48,0		25,0	
2876	Konwerter USB-1Wire	E8/08	5,0				
5080	Konwerter USB RS232	9/02	10,3				

Nr	Nazwa	Nr EP/EdW	Cena w zł				
			A	B	C	P	O
5088	Karta dźwiękowa z interfejsem USB	11/02	9,1				
5096	Konwerter USB<->IDE	1/03	20,5	175,7			
5098	Konwerter USB<->RS485	2/03	19,4				
5140 +	Konwerter USB-I/O	7/08	30,0	35,0		25,0	
5146	4-portowy hub USB2.0	9/08	20,0				
5150 +	Konwerter USB-RS232	10/08	22,0	29,0		15,0	
Programatory AVR / 51							
451 +	Programator z interfejsem USB dla BASCOM AVR	11/05	32,0	75,0	100,0		
515 +	Programator mikrokontrolerów AVR i AT89S8252	9/03	15,0	35,0		10,0	
540 +	Miniprogramator AT89C051	11/04	15,0			5,0	
581 +	Interfejs JTAG do procesorów AVR	6/04	40,0			30,0	
812 +	Programator procesorów AVR	4/99	37,0	69,0		25,0	
872	Programator-emulator procesorów AT89C051	5/00	15,4	114,0	161,0		
887	Programator sterowany z pakietu BASCOM	9/00	30,8	128,1	200,0		
893	Przenośny programator MCS Flashprogrammer	10/00	13,7	51,0			
988	Programator AVRISP z interfejsem USB (STK500)	7/07	9,0	58,0	130,0		
1375 +	Programator AT89C51/52/55	8/03	28,0	65,0	100,0	10,0	
1452	Adapter dla programatorów AVR ISP	7/07	24,0	36,0			
1462	Uniwersalny adapter dla programatorów AVR-ISP	2/07	18,0	75,0			
1593	Przejsiówka AVR-ISP 6PIN <-> 10PIN	9/10	5,0	8,0	12,0		
2501	Emulator procesorów 89C051	E3/00	11,4	60,0			
2502	Programator procesorów 89C051	E3/00	12,5	60,0	85,0		
2550/P	Programator procesorów AVR	E10/01	6,0	23,0	38,0		
2855	Ulepszony programator STK200	E2/08	6,0	25,0			
2897 +	Rezurektor AVR	E4/09	30,0	39,0		25,0	
5037 +	Emulator-programator mikrokontrolerów AVR i 51	10/01	45,0	127,0		15,0	
5039 +	Sprzętowy emulator procesorów AVR	12/01	79,7	102,6		60,0	
5125 +	Programator USB AVR (STK500)	2/08	30,0	52,0	89,0	25,0	
5172 +	Uniwersalny programator mikrokontrolerów AVR	2/09	30,0	40,0		25,0	
Programatory PIC							
573	Uniwersalny programator mikrokontrolerów PIC	5/04	18,0	98,0			
573/8	Adapter DIP8	7/04	4,0				
573/14	Adapter DIP14	7/04	4,0				
573/18-1	Adapter DIP18-1	7/04	4,5				
573/18-2	Adapter DIP18-2	7/04	4,5				
573/18-3	Adapter DIP18-3	7/04	4,5				
573/28-1	Adapter DIP28-1	7/04	5,0				
573/28-2	Adapter DIP28-2	7/04	5,0				
573/40-1	Adapter DIP40-1	7/04	6,0				
573/40-2	Adapter DIP40-2	7/04	6,0				
1354	JDM PIC Programmer 2	8/02	5,7	14,6			
5100 +	JuPIC	3/03	25,0	43,0	90,0	10,0	
Programatory inne							
484 +	Programator regulatorów temperatury DS1821	12/98	56,4	74,1		43,0	
560 +	UniProg - uniwersalny programator ISP	1/04	45,6	66,1			
595	Interfejs SPI do programatora PUNCH	10/04	12,0	25,0			
921	Flash z ISP - JTAG	3/06	9,5				
911 +	Programator mikrokontrolerów PSoC	12/05	30,0			25,0	
937	Programator ISP/ICP dla mikrokontrolerów ST7	7/06	17,0	32,0			
947	Programator JTAG dla mikrokontrolerów STR9	9/06	20,0	35,0			
993	Multiprogramator mikrokontrolerów ST62	1/01	23,3	54,7			
1299	Programator szeregowych pamięci EEPROM I ² C	3/01	6,8	13,7			
1303	Programator układów ISP	4/01	9,1	28,0			
1389	EEPROM Programmer	3/04	7,5	29,6			
1409	Programator JTAG dla układów MSP430	3/05	6,0	17,0	34,0		
1438	Interfejs RS232 dla PICbootloadera	8/06	7,0	19,0			
1527	Programator PSoC	7/09	12,0	16,0			
5092 +	Punch - programator uniwersalny	12/02	153,9	342,1	550,0	120,0	
5153	Uniwersalny programator JTAG/ISP	10/08	11,0				
Zestawy uruchomieniowe / płytki testowe							
AVTMS	Moduł komputera z MSP430F1232	4/08			90,0		
599	Zestaw testowy ISPGAL	3/04					

Nr	Nazwa	Nr EP/EdW	Cena w zł					
			A	B	C	P	O	
Przyrządy warsztatowe								
318	Aktywne obciążenie	12/96	7,4	97,6	150,0		KM60	
389 +	Prosty analizator stanów logicznych do PC	4/05	45,0	75,0		25,0	K	
545 +	Dekoder RC5	12/04	40,0					
587 +	13-bitowy, różnicowy przetwornik A/C	9/04	18,0			10,0		
616	Wzmacniacz pomiarowy AC - przystawka	E12/04	PW03	8,0 #				
896 +	Automatyczna nawijarka cewek	11/00	15,0	69,0		6,0		
976	Analizator stanów logicznych	4/07	35,0					
987 +	Cyfrowa stacja lutownicza RL1	7/07	40,0	72,0		25,0		
1287	Przetwornik AC/CA z interfejsem I ² C	10/00	5,1	30,8				
1336	"Szufladkowy" detektor sygnałów	4/02	25,6	32,0				
1344	ByteBlaster MV	7/02	6,8	14,6				
1381	Interfejs Dejana	9/03	4,6	11,0				
1385	Przetwornica do lamp Nixie	12/03	7,3					
1391	Przetwornik częstotliwość-napięcie	5/04	5,0					
1397	3-woltowy konwerter RS232	8/04	7,0					
1401	Regulator mocy PWM	8/04	7,0					
1414	Konwerter U/f	6/05	6,0					
1470	Przystawka do analizatora stanów logicznych AVT-389	8/08	6,0	14,0				
1518	Isostat elektroniczny - zależny	4/09	6,0	16,0	23,0			
1523	Isostat elektroniczny - niezależny	5/09	6,0	16,0	23,0			
1537	Magiczna bramka	8/09	6,0					
1538	Półprzewodnikowy „kvarc”	8/09	6,0					
1539	„Magiczny” stabilizator 3,3 V	9/09	6,0					
1568	Formater impulsów wzorcowych 50 Hz	4/10	6,0					
2060	Płytki uniwersalna 15x65 mm		2,0					
2617	Elektroniczny bezpiecznik	E2/02	11,4	28,5				
2727 +	Cyfrowa stacja lutownicza	E7/04	36,0	100,0		15,0		
2814	Soft start do totoida wersja Standard	E2/07	5,0	29,0				
2815	Soft start do totoida wersja DeLuxe	E2/07	8,0	29,0				
2888 +	Witlofunkcyjny licznik/generator	E2/09	22,0	30,0		15,0		
2899	Analizator - I2C	E5/09	30,0	34,0		25,0		
2920 +	Analizator stanów logicznych	E11/09	38,0	68,0		30,0		
5012 +	Analizator magistrali 1Wire	5/01	73,2	108,3		40,0		
5149 +	Wielokanałowy rejestrator danych A/C	9/08	60,0			30,0		
5156	IMPULSTIG	11/08	26,00					
5180	Programowane źródło prądowo - napięciowe	4/09	32,0					
5182	Wielokanałowy rejestrator napięć	4/09	9,0					
5216 +	T-logic (8-kanałowy analizator stanów logicznych)	1/10	60,0	300,0				
5218	Pojemnościowy panel dotykowy „E-Field”	1/10	26,0					
5228 +	Cyfrowa stacja lutownicza z regulatorem PID	4/10	36,0			30,0		
Generatory								
456 +	Wielokanałowy generator sygnałów program.	6/05	60,0			15,0		
823	Tani generator funkcyjny	9/99	36,6	158,5	278,0			
1327	Mini-generator funkcyjny	10/01	4,9	15,0				
1474	Generator fali prostokątnej o reg. współczynnika wypełnienia	8/08	5,0	26,0				
1569 +	Generator akustyczny na Attiny25	5/10	14,0	25,0		10,0		
1571 +	Generator szumu różowego	5/10	20,0	29,0		12,0		
2495	Uniwersalny generator	E7/01	14,0	90,0	120,0		K	
2633	Generator impulsów	E6/02	6,8	42,2	74,0			
2771 +	Komputerowy generator funkcyjny	E11/05		12,0		5,0		
2823	Uniwersalny generator m.cz./w.cz.	E5/07	18,0					
2846	Generator funkcyjny	E11/07	8,0					
2869	Generator DDS	E7/08	28,0					
2941	Kombajn sygnałowy DDS	E5/10	38,0					
5124	Generator funkcyjny DDS	2/08	36,0					
5155 +	Generator DDS	10/08	62,0	157,0				
5257	Przestrzajany cyfrowo generator akustyczny	9/10	40,0	116,0		30,0		
Zasilacze								
1066	Miniatury zasilacz uniwersalny	8/95	3,7	15,0	24,0			
1081	Miniatury stabilizator impulsowy	4/96	3,7	40,0				
1220	Wysokoprądowy stabilizator warsztatowy	1/99	6,3	55,0	122,0			
1253	Zasilacz symetryczny	11/99	11,0	37,0				
1332	Warsztatowy zasilacz szufladkowy	2/02	19,5	91,5				
1351	Zasilacz back-up	8/02	4,0	12,0				
1352	Zasilacz USB	11/02	5,7	22,8	26,0			
1393	Bezpieczny zasilacz diod LED	7/04	4,0	8,0				
1408	Uniwersalny stabilizator impulsowy 5V	10/04	7,0	33,0				
1461	Uniwersalny zasilacz laboratoryjny 5 i 12 VDC/1A	1/08	5,0	18,0				
1472	Zasilacz/ladowarka urządzeń USB	8/08	4,0	26,0				
1477	Poczwórny zasilacz warsztatowy	8/08	6,0	32,0				
1480	Zasilacz beztransformatorowy	8/08	4,0	12,0				
1481	Przełącznikowy moduł wykonawczy	8/08	4,0	16,0				
1522	Regulowany stabilizator impulsowy 0...25V/0...5A	5/09	9,0	49,0				
1543	Niskonapięciowy zasilacz paneli elektroluminescencyjnych	10/09	6,0					
1561	Stabilizator impulsowy zastępujący liniowy 78XX	2/10	6,0					
1566	Ekonomiczny, baterijny zasilacz 5 białych LED	4/10	6,0					
1572	Symetryczny zasilacz warsztatowy ±1,25...±25 V- 1,5/5 A	6/10	7,0	36,0				
2001	Zasilacz amatorski	E2/96	10,4	114,0				
2018	Zasilacz lutowniczy 24V-zasilacz warsztatowy	E12/96	7,4	103,8	196,0		KM60	
2131	Prosty zasilacz laboratoryjny	E2/97	10,3	59,3	110,0		KM85	
2311	Impulsowy stabilizator napięcia	E11/98	8,6	45,0				
2462	Zasilacz 10A 10...20V	E1/01	6,8	67,0				
2624	Zasilacz symetryczny	E9/02	10,3	25,1				
2655 +	Zasilacz sterowany komputerowo	E2/03	30,0	59,0		20,0		
2672	Zasilacz warsztatowy sterowany elektronicznie	E7/03	6,8	39,9				
2674 +	Cyfrowy zasilacz	E8/03	45,6			20,0		
2701	Moduł zasilacza do wzmacniaczy mocy	E4/04	6,8	42,0				
2757	Zasilacz warsztatowy 0...25,5V/0...2,55A	E7/05	13,0	83,0				
2779	Stabilizator impulsowy 12V 10-20A	E2/06	7,0					
2808	Zasilacz warsztatowy	E1/07	9,0					
2938 +	Blue Supply	E4/10	27,0	98,0		6,0		
2944	Bateria słoneczna	E7/10	8,0					
5083 +	Mikroprocesorowy zasilacz laboratoryjny	10/02	40,0	50,0		15,0		
5161 +	Zasilacz sterowany cyfrowo	12/08	60,0	126,0		25,0		
Mierniki, wskaźniki, oscyloskopy								
136	Przystawka do pomiaru pojemności	2/94	11,0	42,0			KM35	

Nr	Nazwa	Nr EP/EdW	Cena w zł					
			A	B	C	P	O	
139	Przystawka do pomiaru indukcyjności	3/94	5,1	14,6	37,0		KM35	
332	Miernik zniekształceń nieliniowych	2/97	14,8	98,1			KM60	
449	Moduł pomiarowy z MSP430	10/05	10,0					
512 +	Cyfrowy miernik pojemności	5/03	43,3	98,0		28,0	K	
527 +	Amatorski oscyloskop cyfrowy	9/03	37,0	195,0		12,0		
543 +	Oscyloskop cyfrowy	12/04	50,0					
555 +	Miernik energii elektrycznej i watomierz	12/03	47,0					
592 +	Miernik energii elektrycznej	9/04	32,0	130,0		30,0		
916	Wysokościomierz	3/06	22,0					
1085 +	Miniatury przetwornik A/C	8/96	12,0	42,0	89,0	5,0	K	
1315 +	Miniatury przetwornik A/C do PC	8/01	42,7	102,6		37,0	k	
1319	Konwerter temperatura-napięcie (do AVT-1315)	8/01	4,6	35,4				
1320	Konwerter wilgotność-napięcie (do AVT-1315)	8/01	6,8					
1417	Izolowany galwanicznie czujnik do pomiaru prądu	8/05	6,0					
1440	Elektroniczny barometr	9/06	11,0					
1445	Miernik obciążenia dysku	2/07	5,0	16,0				
1517 +	Wskaźnik nie tylko wysterowania	3/09	20,0	32,0		15,0		
1562	MEMS-owy wskaźnik położenia	2/10	6,0					
2382	Miernik cewek	E9/99	8,0	38,0				
2404	Miernik rezystancji kondensatorów	E3/01	13,0	37,0				
2425	Miernik pojemności	E5/00	7,0	43,0				
2607	Higrometr elektroniczny (czujnik wilgotności)	E11/01	6,0	110,0				
2609	Miernik LC	E12/01	9,1	34,2	68,0			
2630	Sonometr - przyrząd do pomiaru głośności	E4/02	5,0					
2725 +	Mikroprocesorowy miernik pojemności	E6/04	32,0	79,0	180,0	10,0	K	
2767 +	Oscyloskop w komputerze PC	E10/05		12,0		5,0		
2782	System pomiarowy audio	E3/06	11,0	60,0				
2799 +	Mikroprocesorowy obrotomierz stroboskopowy	E9/06	28,0	47,0		6,0		
2813	Przystawka do pomiaru indukcyjności	E2/07	4,0	11,0				
2820 +	Częstościomierz cyfrowy	E4/07	40,0			15,0		
2828 +	Oscyloskop cyfrowy	E6/07	32,0	63,0		25,0		
2848	Miernik akumulatorów NiCd i NiMH	E11/07	6,0	27,0				
2856 +	Miernik poziomu cieczy	E2/08	34,0			25,0		
2861 +	Oscyloskop cyfrowy z pamięcią FIFO	E4/08	44,0			40,0		
2908 +	Termohigrostat	E8/09	36,0	180,0		25,0		
2939/1	Analizator widma 70MHz	E4/10	30,0					
5034 +	Uniwersalny przyrząd laboratoryjny	9/01	45,0	125,0	200,0	20,0		
5132 +	Miernik siły nacisku	5/08	36,0			26,0		
5177 +	Waga elektroniczna	3/09	30,0	48,0		20,0		
5179	Synchronizowana sonda stanów logicznych	3/09	12,0	37,0				
5204	Radiometr	10/09	12,0					
5223 +	Kieszonkowy akcelerometr	2/10	38,0			30,0		
5229 +	Miernik lamp elektronowych	4/10	26,0			12,0		
5255 +	Miernik poziomu cieczy	9/10	32,0	120,0		22,0		
Woltomierze / amperomierze								
01	Woltomierz panelowy LED		8,6	35,0	53,0			
02	Woltomierz panelowy LCD		8,6	35,0	53,0			
266	Woltomierz 4,5 cyfry	9/95	15,0	86,0				
885 +	Amperomierz cyfrowy z PIC16C84	9/00	30,0			10,0		
1349	Przystawka pomiarowa AC do multimetrów	9/02	5,7	17,1				
1540 +	Zdalny (bezprowodowy) miernik napięcia	9/09	35,0	69,0		25,0		
2004	Woltomierz do modułowego zestawu pomiarowego	E1/96	13,7	48,0	94,0			
2126	Najmniejszy moduł miniwoltomierza na LCD	MT3/97	6,3	38,0	52,0			
2270	Moduł miliwoltomierza do zasilaczy	E3/98	6,8	45,0	58,0			
2857 +	Moduł woltomierza/amperomierza z termostatem	E3/08	31,0	64,0	95,0	25,0		
5097 +	Mówiący woltomierz	1/03	30,0			15,0		
5086 +	Programowany 4-kanałowy komparator/woltomierz	11/02	35,0	98,0	140,0	20,0		
5233 +	3-kanałowy woltomierz z USB	5/10	17,0	39,0		9,0		
Mierniki częstotliwości								
964	Tor wejściowy do częstościomierza	1/07						

Nr	Nazwa	Nr EP/EdW	Cena w zł				
			A	B	C	P	O
Regulatory, sterowniki, przetwornice							
440/2	Układ wykonawczy z przekaźnikiem	2/01	5,0	16,0	18,0		
440/3	Układ wykonawczy z triakiem	2/01	6,0	17,0	18,0		
1007	Regulator obrotów silnika elektrycznego	8/94	5,1	29,0	53,0		
1189/2	Sterownik serwo mechanizmu	8/98	4,0	14,8	20,0		
1226	Układ opóźnienia włączania zasilania sieciowego	3/99	7,4	18,0			
1314	Najprostszy sterownik silnika krokowego	8/01	6,5	36,0	45,0		
1372	Przetwornica napięcia 1V-5V	8/03	7,3				
1373	Inteligentny sterownik wentylatora	8/03	6,1				
1410	Jednoprzyciskowy regulator mocy odbiorników 230V	3/05	5,0	20,0			
1444 +	Dwukierunkowy regulator obrotów silników DC	12/06	18,0	35,0		10,0	
1459	Uniwersalny układ czasowy	12/07	5,0	14,0	25,0		
1469 +	Generator PWM – regulator mocy silnika DC	8/08	15,0	36,0		10,0	
1475	Sterownik czterech wentylatorów	8/08	5,0	18,0			
1513	Regulator obrotów wentylatora	2/09	5,0	13,0			
1514 +	Sterownik sekwencyjnego załączania oświetlenia	2/09	34,0	46,0		25,0	
1525 +	Sterownik unipolarnego silnika krokowego	6/09	22,0	38,0		15,0	
1535/1+	Przełącznik czasowy - wersja sekundowa	8/09	20,0	34,0		15,0	
1535/2+	Przełącznik czasowy - wersja minutowa	8/09	20,0	34,0		15,0	
1547	Przetwornica DC/DC zasilana napięciem od 0,9 V	11/09	6,0				
1560	8-kanalowa karta przekaźników	2/10	15,0				
1560/1	8-kanalowa karta przekaźników wersja 5V	2/10		52,0			
1560/2	8-kanalowa karta przekaźników wersja 12V	2/10		52,0			
1564	Sterownik wentylatora 12 V	3/10	5,0	12,0			
1580 +	Włącznik świetlny	8/10	18,0	29,0		10,0	
1585 +	Sterownik bipolarnego silnika krokowego	8/10	21,0	37,0		10,0	
1590	Przełącznik bezstykowy z układem PCF8883	8/10	8,0				
2210	Najprostszy regulator mocy 220V	E3/97	5,1	19,4	33,0		
2445 +	Komputerowy system sterowania, zegar tygodniowy	E9/00	12,5	59,0		8,0	KM60
2463	Prosta przetwornica 12->220V	E12/00	10,3	35,3			
2623 +	Uniwersalny mikroprocesorowy regulator mocy 220VAC	E6/02	51,3	136,8		35,0	
2664	Sterownik wentylatora	E5/03	5,0				
2670 +	Sterownik dzwonka szkolnego	E9/03	32,0	100,0	200,0	10,0	
2745 +	Sterownik silnika krokowego	E2/05	25,0	45,0		15,0	
2800 +	Sterownik zegarowy i nie tylko...	E9/06	45,0	200,0		30,0	
2805	Sterownik pieca c.o.	E11/06	29,0				
2832	Uniwersalny układ czasowy	E7/07	5,0	40,0			
2871	Bi-Motor driver	E7/08	5,0				
2890	Sterownik Bluetooth	E1/09	30,0	89,0		25,0	
2917/1	Sterownik wentylatora - wersja z przekaźnikiem	E10/09	8,0	27,0			
2917/2	Sterownik wentylatora - wersja z triakiem	E10/09	8,0	25,0			
2933 +	Sterownik silnika krokowego USB	E2/10	31,0	40,0		25,0	
3016 +	Szeregowy sterownik urządzeń	E6/03	22,0	87,0		10,0	
5011 +	Dwukierunkowy regulator obrotów silników DC	5/01	35,0	91,2		10,0	
5044 +	Dozownik cieczy	12/01	39,9	68,4		25,0	
5067	Grupowy regulator mocy	10/02	9,1	37,6			
5129	Cyfrowy sterownik DMX512	4/08	10,0				
5137	Sterownik silnika krokowego z interfejsem MODBUS	6/08	29,0				
5163 +	Programator pralki	12/08	48,0			5,0	
5181	Sześciokanałowy dimmer z DMX512	4/09	38,0				
5225 +	Sterownik rolet okiennych	3/10	33,0	52,0		25,0	
5251 +	Sterownik urządzeń domowych	8/10	65,0			30,0	
Głos i efekty dźwiękowe							
302	Kompresor do gitary i basu	5/96	7,4	39,0	54,0		KM60
303	Przystawka gitarowa "Distortion"	6/96	6,8	35,3	61,0		KM60
304	Gitarowa bramka szumów	7/96	4,6	25,1	49,0		KM42
306	Chorus gitarowy	10/96	7,4	65,0	130,0		KM60
313	Gitarowa kaczka	11/96	5,1	34,2	69,0		KM42
314	Gitarowe tremolo-vibrato	12/96	5,7	24,0			KM42
508	Programowany sygnalizator głosowy	4/03	11,4	98,0			
1014	Whisper	8/94	4,9	23,9			
1096	Czarodziejski przełącznik	8/96	5,1	14,0	31,0		
1382	Programowany generator nietypowych dźwięków	9/03	5,7	28,5			
1425	Miniaturowy sygnalizator alarmowy	4/06	5,0	17,0			
1466	Echo cyfrowe	6/08	15,0	43,0			
1591	Generator dźwięków	8/10	6,0				
1700/0	Magnetofon cyfrowy z układem ISD1730	12/08	10,0	80,0			
1700/1	Magnetofon cyfrowy z układem ISD1740	12/08	10,0	82,0			
1700/2	Magnetofon cyfrowy z układem ISD1750	12/08	10,0	82,0			
1700/3	Magnetofon cyfrowy z układem ISD1760	12/08	10,0	84,0			
1700/4	Magnetofon cyfrowy z układem ISD1790	12/08	10,0	85,0			
1700/5	Magnetofon cyfrowy z układem ISD17120	12/08	10,0	86,0			
1700/6	Magnetofon cyfrowy z układem ISD17150	12/08	10,0	86,0			
1700/7	Magnetofon cyfrowy z układem ISD17180	12/08	10,0	87,0			
1700/8	Magnetofon cyfrowy z układem ISD17210	12/08	10,0	88,0			
1700/9	Magnetofon cyfrowy z układem ISD17240	12/08	10,0	90,0			
2045	Pożytywka ISDofon (Bez ISD 25xx)	E11/97	5,7	30,0	110,0		
2049	„Papuga” magnetofonik cyfrowy	E10/96	5,1	62,0	118,0		
2134	Transofon-konwerter głosu	E3/97	8,6	44,5	77,0		KM60
2187	Podszuch przewodowy	E3/98	6,3	28,5	49,0		
2405	Przełącznik akustyczny	E2/00	7,4	26,0			
2409	Ulepszony podszuch przewodowy	E3/00	14,8	40,0	110,0		
2619/1	Transofon Hi-Fi - Przesuwnik fazy	E3/02	5,0	22,0	50,0		
2619/2	Transofon Hi-Fi - Moduł mnożący	E3/02	5,0	29,0	60,0		
2811 +	Pożytywka elektroniczna	E2/07	20,0	31,0		15,0	
5095	Vocoder	1/03	13,7				
5215 +	Cyfrowy efekt gitarowy	12/09	24,0	194,0			
Oświetlenie, efekty świetlne							
615	Łańcuch świetlny	E11/04	PW03	8,0 #			
924 +	Programowany sterownik świateł	4/06	22,0	35,0	55,0	10,0	
938	Sterownik oświetlenia awaryjnego	7/06	23,0	46,0			
1323 +	Czasowy wyłącznik oświetlenia	8/01	35,3	44,5		25,0	
1432	Żarówka LED 30mm 28 diod LED f 3mm	8/06	5,0				
1435	Stroboskop dyskotekowy	8/06	6,0	38,0			
1457	Inteligentny regulator oświetlenia halogenowego	10/07	5,0	35,0			
1460	Włącznik zmierzchowy	12/07	5	16			
1465	Bezpieczny włącznik żarówki halogenowej	5/08	4,0	8,0			

Nr	Nazwa	Nr EP/EdW	Cena w zł				
			A	B	C	P	O
1482	Sygnalizator LED	8/08	4,0	8,0			
1500	Stroboskop – Lampa LED	11/08	12,0	98,0			
1530	Lampka nocna z czujnikiem ruchu	E7/09	12,0	37,0			
1545 +	Programowany sterownik świateł	10/09	27,0	46,0		15,0	
2157	Urządzenie iluminofoniczne 4-kanalowe	E9/97	19,5	105,0	147,0		KM60
2230	Dyskotekowy breloczek	E7/98	4,0	13,7			K
2260	Lampa stroboskopowa	E11/97	17,1	79,8	170,0		KM85
2317	Gwiazda na choinkę	E12/98	25,0	34,2			
2375	Wskaźnikysterowania 2x5 LED	E9/99	6,8	20,5			
2451	Dotykowy regulator oświetlenia	E12/00	6,3	37,6			
2485	Inteligentna lampka nocna dla dzieci	E10/01	5,0	11,0	34,0		
2497	Niezwykła iluminofonia	E8/01	7,4	44,0			K
2608	Gwiazdka choinkowa	E11/01	20,0	70,0			
2613	Krokoludek	E9/03	6,8	25,1			
2627	Przetwornica świetłówki kompaktowej z 12V	E4/02	11,4				
2682	Sterownik żarówki UV	E10/03	9,1	45,6			
2737	Jamnikowy ostrzegacz - sygnalizator świetlny	E10/04	4,0	13,0			
2742	Uniwersalna iluminofonia - kolorofon	E2/05	8,0	60,0			K
2749 +	Czterokanałowy regulator oświetlenia	E3/05	35,0	90,0		30,0	
2770 +	Mikroprocesorowy sterownik lampek choinkowych	E11/05	20,0	47,0		10,0	
2783	Efektowny wskaźnikysterowania	E4/06	5,0	30,0			
2794	Automatyczny sterownik oświetlenia	E8/06	13,0	42,0			
2868 +	“Pomocnik” lampki nocnej	E6/08	20,0	32,0		15,0	
2882	Sterownik neonów głośnikowych	E10/08	4,0	11,0			
3014 +	Automatyczny sterownik oświetlenia	E4/02	30,0	59,3		20,0	
3024 +	Mikroprocesorowy zdalnie sterowany regulator oświetlenia	E5/03	18,0	38,0		10,0	K
Oświetlenie LED / Efekty świetlne LED							
1343	Diodowy oświetlacz	6/02	20,0	40,0			
1451	Łatarka LED z przetwornicą DC/DC	6/07	9,0				
1463 +	Inteligentna latarka LED	3/08	18,0			10,0	
1464 +	Stroboskop LED	4/04	26,0	70,0		16,0	
1495 +	Zakręcony migacz	10/08	25,0	44,0		15,0	
1501	Oświetlacz LED 1x3LED	9/08	0,6				
1501/B2	Barwa niebieska, diody LED SUPERFLUX 20mA	9/08		3,5			
1501/B6	Barwa niebieska, diody LED SUPERFLUX 60mA	9/08		8,0			
1501/G2	Barwa zielona, diody LED SUPERFLUX 20mA	9/08		3,5			
1501/G6	Barwa zielona, diody LED SUPERFLUX 60mA	9/08		8,0			
1501/R2	Barwa czerwona, diody LED SUPERFLUX 20mA	9/08		3,5			
1501/R6	Barwa czerwona, LED SUPERFLUX 60mA	9/08		8,0			
1501/Y2	Barwa żółta, diody LED SUPERFLUX 20mA	9/08		3,5			
1501/Y6	Barwa żółta, diody LED SUPERFLUX 60mA	9/08		8,0			
1501/WC2	Barwa biała ciepła, diody LED SUPERFLUX 20mA	9/08		3,5			
1501/WC6	Barwa biała ciepła, diody LED SUPERFLUX 60mA	9/08		8,0			
1501/WZ2	Barwa biała zimna, diody LED SUPERFLUX 20mA	9/08		3,5			
1501/WZ6	Barwa biała zimna, diody LED SUPERFLUX 60mA	9/08		8,0			
1502	Oświetlacz LED 1x9LED	9/08	1,6				
1502/B2	Barwa niebieska, diody LED SUPERFLUX 20mA	9/08		12,0			
1502/B6	Barwa niebieska, diody LED SUPERFLUX 60mA	9/08		24,0			
1502/G2	Barwa zielona, diody LED SUPERFLUX 20mA	9/08		12,0			
1502/G6	Barwa zielona, diody LED SUPERFLUX 60mA	9/08		24,0			
1502/R2	Barwa czerwona, diody LED SUPERFLUX 20mA	9/08		12,0			
1502/R6	Barwa czerwona, diody LED SUPERFLUX 60mA	9/08		24,0			
1502/Y2	Barwa żółta, diody LED SUPERFLUX 20mA	9/08		12,0			
1502/Y6	Barwa żółta, diody LED SUPERFLUX 60mA	9/08		24,0			
1502/WC2	Barwa biała ciepła, diody LED SUPERFLUX 20mA	9/08		12,0			
1502/WC6	Barwa biała ciepła, diody LED SUPERFLUX 60mA	9/08		24,0			

Nr	Nazwa	Nr EP/EdW	Cena w zł					
			A	B	C	P	O	
5240 +	Komputerowy sterownik LED	6/10	22,0	36,0			10,0	
Hobby, zabawa								
582 +	Dręczyciel sprzętu TV/AV	9/04	35,0	40,0			30,0	
612	Dotykowy automat losujący	E8/04	PW0313,0	#				
876	Lampa plazmowa	6/00	8,6	43,3				
915 +	Elektroniczny metronom	1/06	33,0	65,0			10,0	
1235	TV dręczyciel	8/99	6,1	25,0				
1429	Miniaturowy wykrywacz przewodów sieciowych	6/06	4,0	10,0				
1567	Rowerowy migacz z białymi LED	4/10	6,0					
1573 +	Dzwonek – pozytywka 200 melodii	6/10	36,0	47,0			30,0	
1574	Elektroniczny migacz	6/10	8,0					
2009	Pipek dręczyciel	E2/96	4,0	14,0	26,0			
2076	„Wykrywacz kłamstw”	E10/96	5,7	22,8	39,0			KM60
2372	Pipek dręczyciel	E7/99	5,1	25,1	47,0			
2417	Tester refleksu	E4/00	5,0	15,0				
2741/1	Maglev - lewitron 1	E12/04	5,0	15,0				
2741/2	Maglev - lewitron 2	E12/04	6,0	17,0				
2766 +	RPU-Regulator poziomu umysłu	E10/05	36,0	42,0			25,0	
2773 +	Lottoautomat	E12/05	16,0	30,0			10,0	
2789 +	Ultradźwiękowy miernik odległości	E6/06	40,0				15,0	
2806 +	Snake - gra w węża	E12/06	30,0	36,0			25,0	K
2816 +	INSPEKTOR - uniwersalny rejestrator	E3/07	33,0				25,0	
2824	Speed Meter	E5/07	15,0	30,0				
2827	Zwariowana linijka	E6/07	14,0					
2834	Superczuły wykrywacz kłamstwa	E8/07	6,0	19,0				
2838	Prosty odległościomierz	E9/07	6,0	27,0				
2841 +	Elektroniczna świeczka	E9/07	20,0				15,0	
2870 +	Licznik rowerowy wielofunkcyjny	E7/08	16,0	48,0				
2893	E-karteczka	E3/08	7,0					
2913	„Dotykowa” błyskotka	E9/09	12,0	31,0			10,0	
2930 +	EkoPipek	E1/10	15,0	29,0			7,0	
2926 +	Metronom	E12/09	30,0	42,0			25,0	
2940	Nagrzewnica indukcyjna 1kW	E5/10	6,0					
2945 +	Rowerowy wyświetlacz widmowy	E7/10	47,0	92,0			30,0	
2951	System oświetlenia rowerowego	E9/10	13,0					
3011 +	Gadająca kostka	E1/02	22,0				20,0	
3017 +	Widmo, albo magiczna różdżka	E7/02	24,5	40,0			30,0	
3019 +	Elektroniczna ruletka i kostka do gry	E12/02	27,0	41,0			26,0	
3021 +	Gra „Kółko i krzyżyk”	E2/03	34,0	45,6			30,0	
5009	Tester refleksu	4/01	9,1	22,0				
5089	„Mówiąca” kostka do gry	12/02	11,0					
5101 +	Gra w kółko i krzyżyk	2/03	17,0	37,0			10,0	
5162 +	Wideo gra „Piłkarzyki”	12/08	12,0	20,0			6,0	
5221 +	Elektroniczny wężyk spustowy do aparatu fotograficznego	2/10	40,0	87,0			35,0	
5246	Ramka do zdjęć cyfrowych	7/10	16,0					
Wykrywacze metali								
1104	Prosty wykrywacz metali	10/96	4,6	40,0				K
1434	Adapter USB dla odbiornika GPS	8/06	7,5					
2874	Impulsowy wykrywacz metali	E8/08	15,0	52,0				
5025 +	Mikroprocesorowy wykrywacz metali	7/01	20,0	59,0			10,0	
5196	Impulsowy wykrywacz metali	7/09	11,0	51,0				
Komunikacja, łączność, GPS								
388 +	GPS-owy rejestrator trasy	4/05	60,0				30,0	
2170	Domofon/bramofon	E11/97	12,5	60,0				
2636	Łącze laserowe	E8/02	9,1	28,5				
2955 +	System nawigacji satelitarnej GPS	E9/10	32,0	77,0			25,0	
2956	Zaskakująco proste uniwersalne łącze bezprzewodowe	E9/10	24,0	47,0			15,0	
5123 +	Prędkościomierz GPS	2/08	30,0				20,0	
5169	Odbiornik GPS	1/09	35,0				30,0	
5213	Prosty interkom radiowy	12/09	14,0					
5227	Bezprzewodowy stereofoniczny link audio	3/10	18,0	240,0				
5244	Mobilny logger GPS	7/10	10,0					
Akwaryystyka								
980 +	Sterownik akwariowy	3/07	52,0	140,0	290,0			
2493 +	Sterownik akwariowy	E11/02	28,0	130,0			15,0	
2657	Akwariowy dozownik pokarmu	E3/03	4,6					
5144 +	Sterownik akwariowy	8/08	87,0				30,0	
Robotyka / Modelarstwo								
821 +	ROBOT (bez serwomechanizmu)	7/99	103,7	159,6			25,0	
1519	Sterownik silnika do modeli RC	4/09	5,0	14,0	20,0			
1521	Sygnalizator rozładowania akumulatora do modeli RC	5/09	6,0	11,0				
1570 +	Spawalniacz serwomechanizmu	5/10	18,0	27,0			12,0	
2362	Zabawka sterowana kodami DTMF	E9/99	6,3	35,5				
2653 +	Komputerowy sterownik czołgu	E12/02	7,4	22,8			5,0	
2812	Sygnalizator zgubionego modelu	E2/07	6,0	9,0				
2878	Sterownik łodzi patrolowej	E9/08	25,0					
2905	Robot MOS Voyager	E7/09	30,0					
2931 +	Pojazd sterowany bluetooth	E3/10	36,0	128,0			25,0	
2935	Robot dla każdego	E2/10	20,0	48,0				
2935/1	Robot dla każdego - Czujnik	E6/10	16,0	30,0				
2937	Destroyer - robot klasy mikrosumo	E4/10	67,0					
5051 +	Zabawka - programowany pojazd	2/02	51,3	68,4			40,0	
5165	Pojazd zabawka	1/09	30,0	89,0				
5176 +	Greenboot. Robot edukacyjny	3/09	67,0					
5190 +	Modelarski regulator dwukierunkowy	6/09	32,0	64,0			25,0	
5198 +	Samoczynna blokada liniowa	8/09	24,0				15,0	
5201	Dekoder DCC	9/09	7,0					
5207 +	Generator dźwięków do makiety kolejowej	10/09	18,0	26,0			10,0	
5211 +	MiniDCC. Manipulator i booster do makiety kolejowej	11/09	42,0				10,0	
5212	Przejazd automatyczny	12/09	12,0					
5234 +	Centralna sterująca NanoX systemu DCC	5/10	46,0				10,0	
5238 +	Uniwersalny, 8-wyjściowy dekodery DCC	6/10	21,0				10,0	
5239 +	Kontroler siłowników czterech zwrotnic	6/10	21,0				10,0	
5247 +	Kontroler dwóch semaforów 3-komorowych	7/10	32,0				15,0	
5248 +	Kontroler czterech semaforów 2-komorowych	7/10	32,0				15,0	

Nr	Nazwa	Nr EP/EdW	Cena w zł					
			A	B	C	P	O	
5249 +	Kontroler semafora 5-komorowego i tarczy ostrzegawczej	7/10	23,0				15,0	
5253 +	Centralna sterująca NanoX systemu DCC	8/10	28,0				10,0	
Dla domu - różne								
914 +	Wilgotnościomierz cyfrowy	1/06	31,0				20,0	
919	Dzwonek 4-kanałowy	2/06	15,0					
951 +	Czujnik rosenia	10/06	34,0				26,0	
1012	Strach na komary	8/94	3,7	11,0	22,0			
1268	Bezprzewodowy gong drzwiowy	6/00	11,0	73,0	100,0			
1340	Elektroniczny bezpiecznik do dzwonka	5/02	4,3	18,2				
1348	Przełącznik zbliżeniowy	8/02	4,0	12,0				
1396	Czujnik zbliżeniowy	8/04	6,5					
1460	Włącznik zmierzchowy	12/07	5	16				
1473	Wyłącznik żelazka	8/08	5,0	32,0				
1533	Zabezpieczenie akumulatora żelowego	8/09	6,0	14,0				
1555	Choinka LED	12/09	35,0	52,0				
2139	Strach na krety	E5/97	5,0	12,5	20,0			
2177	Przełącznik zmierzchowy	E1/98	5,1	17,0	32,0			
2202	Dzwonek bezprzewodowy	E10/98	10,3	39,9				
2216	Układ do odstraszania dokuczliwych owadów	E7/97	6,8	22,8	38,0			
2342	Magnetyzer, Odwapiacz wody	E4/99	12,5					
2432	Licznik energii elektrycznej z AD7750	E6/00	8,6					
2439	Jonizator powietrza	E8/00	6,0	19,0				
2459	Odstraszacz uniwersalny	E11/00	6,0					
2474	Uniwersalny wyłącznik pomocniczy	E9/01	4,6	26,2	40,0			
2486	Sterownik wentylatora okapu kuchennego	E6/01	6,0	36,5				
2643	Sonar ultradźwiękowy	E7/02	20,5					
2654	Komora termiczna	E2/03	5,7					
2662	Wyłącznik z opóźnieniem	E4/03	5,7	14,0				
2679	Wyświetlacz Star Trek	E10/03	22,8	54,7				
2722	Uniwersalny odstraszacz ultradźwiękowy	E5/04	5,0	22,0				
2753	Strach na szpaki	E5/05	6,0	16,0				
2768	Wyłącznik czasowy lampy sufitowej	E10/05	5,5	15,0				
2772	Jonizator powietrza 2	E11/05	8,0					
2822 +	Ultradźwiękowy miernik poziomu cieczy	E4/07	20,0	44,0			15,0	
2863 +	Internetowy nadzorca	E5/08	32,0	40,0			25,0	
2883 +	Inteligentny dzwonek cyfrowy	E10/08	30,0	36,0			25,0	
2900 +	Elektroniczny przypomniacz	E5/09	36,0	47,0			30,0	
2943	Sygnalizator pracy sprzętu AGD	E6/10	6,0	33,0				
2946 +	HAS – House's Automated System	E7/10	35,0	54,0			20,0	
2948 +	Przełącznik do żyrandola	E8/10	16,0	30,0			8,0	
5126 +	System automatyki domowej	3/08	21,0	98,0			8,0	
Telefony								
251	Zdalne sterowanie przez telefon	3/97	23,4	90,0				K
475 +	Centralna telefoniczna	10/98	30,0	120,0	170,0		6,0	
561 +	Dekoder DTMF z głosową prezentacją numeru	2/04	38,0	90,0			30,0	
590 +	Programowany dekodery CLIP	2/05	35,0	80,0			30,0	
897 +	Rejestrator telefoniczny	11/00	73,5	328,2			43,0	
932 +	"Darmowy" przełącznik telefoniczny	6/06	20,0	40,0			12,0	
955	Minimoduł CLIP	11/06	8,0					
997 +	Dialer do systemów alarmowych	2/01	60,0	198,0			25,0	
1368	Zabezpieczenie linii telefonicznej	7/03	4,6	18,3				
1376	Panu World Nokia Cable	8/03	6,1	29,3				
2121	Zdalne sterowanie przez telefon	E11/96	17,1	95,0				K
2255	Mikrofon elektretowy do aparatów. telefonicz. starego typu	E10/97	4,0	10,0	27,0			
2447	Jednokanałowy system ster., przez telefon	E10/00	5,0					
2809 +	Zdalne sterowanie przez telefon	E1/07						

Nr	Nazwa	Nr EP/EdW	Cena w zł					
			A	B	C	P	O	
5232	Czujnik tlenu węgla z modułem ZigBee	5/10	14,0					
5252 +	Centralna alarmowa	8/10	75,0	210,0			30,0	
Zamki								
522 +	Miniaturowy zamek szyfrowy - Immobilizer	9/03	16,0	72,0	100,0		10,0	
869 +	Zamek szyfrowy z jednym przyciskiem	10/00	17,0	46,0			10,0	
886 +	System bezstykowej kontroli dostępu	10/00	34,0	200,0	270,0		10,0	
910 +	Zamek kodowy z telefonem komórkowym	12/05	16,0	47,0			10,0	
969 +	Zamek RFID	2/07	22,0	59,0	105,0		15,0	
1524 +	Sygnet otwierający sejf	6/09	36,0					
1531	Zbliżeniowy włącznik refleksyjny	8/09	10,0	30,0				
2627/1	Zamek na kartę optyczną	E1/03	11,4	38,8				
2689 +	Zamek szyfrowy na karty telefoniczne	E12/03	36,0	50,0			30,0	
3006 +	Zamek szyfrowy z pastylkami firmy DALLAS	E2/01	39,9	125,4	220,0		30,0	
5042 +	Zamek szyfrowy do sejfu	1/02	20,0	39,0	45,0		15,0	
5171 +	cButton	2/09	36,0	42,0			25,0	
5186 +	Bezstykowy zamek RFID	5/09	36,0	66,0			25,0	
5236 +	Zamek kodowy RFID	6/10	34,0				30,0	
5241 +	Zamek kodowy z klawiaturą	6/10	26,0	42,0			15,0	
Zdalne sterownie								
390 +	8-kanałowy przełącznik RC5/SIRC	4/05	17,0	35,0	50,0		10,0	
442 +	Zdalny przełącznik GSM	10/06	14,0	41,0			10,0	
459 +	Transkoder systemów RC5 i SIRC	11/05	16,0	38,0			10,0	
501	Radiowy pilot zdalnego sterowania	12/93	13,7	21,7	30,0			K
502	Odbiornik 430MHz	1/94	12,5	22,8	26,0			
503	Zdalne sterowanie rygla	1/94	5,7	25,6	32,0			
501/2/3	Zmontowany zestaw zdalnego sterowania				80,0			
517 +	Radiowy system zdalnego sterowania	7/03	79,8				60,0	
519 +	Uniwersalny odbiornik RC5/SIRC	10/03	15,0	38,0			10,0	
554 +	Wyłącznik sterowany pilotem	11/03	27,0	62,0			20,0	
559 +	Radiowy przedłużacz pilotów	2/04	57,0	96,9			40,0	
568 +	Zdalnie sterowany włącznik oświetlenia energooszczędne	3/04	16,0	38,0			10,0	
571 +	Programowany odbiornik zdalnego sterowania	4/04	15,0	33,0			10,0	
878 +	Zdalnie sterowany moduł I/O z kodem dostępu	9/00	28,0	145,0			10,0	
972	Dwukanałowe zdalne sterowanie	3/07	11,0	30,0				
1308 +	Zdalny włącznik 4 urządzeń	7/01	20,0	58,0			10,0	
1370 +	Inteligentny wyłącznik	8/03	17,0	68,0			10,0	
1520 +	Zdalny włącznik radiowy	4/09	36,0	60,0	90,0			
2298	Pilot radiowy (odbiornik)	E11/98	11,4	62,0	86,0			
2299	Pilot radiowy (nadajnik)	E11/98	6,3	36,5	47,0			
2328/N	Radiowy pilot do sterownik 15 urządzeniami (Nadajnik)	E2/99	9,0	53,6				K
2328/O	Radiowy pilot do sterownik 15 urządzeniami (Odbiornik)	E2/99	11,0	68,0				
2328/B	Moduł wykonawczy na przekaźniku	E2/99	4,5					
2328/BB	Moduł wykonawczy na triaku	E2/99	4,5					
2427	Minipilot RC5	E9/00	10,3	32,0				
2482/N	Czterokanałowe zdalne sterowanie - nadajnik	E4/01	5,7	20,5	45,0			K
2482/O	Czterokanałowe zdalne sterowanie - odbiornik	E4/01	7,4	61,0	95,0			K
2600	Pilot „Jumbo” RC5	E1/02	21,0	56,0				
2649	Zdalny włącznik sterowany podczerwienią	E10/02	5,0	39,0	69,0			
2681 +	Pilot RC5	E10/03	16,0	29,0			10,0	
2851 +	Zdalne sterowanie	E1/08	19,0	27,0			15,0	
3018 +	Włącznik RC5	E8/02	25,0	60,0			30,0	K
5046 +	Zdalnie sterowana karta przekaźników	1/02	61,0	295,2			35,0	
5104 +	Uniwersalny nadajnik RC5/SIRC	3/03	39,0	49,0			35,0	
5119 +	Sterownik 2-kanalowy Keeloq	12/07	25,0	160,0			10,0	
5143	4-kanalowe radiowe zdalne sterowanie z interfejsem MODBUS	8/08	29,0					
5184 +	Tor transmisji bezprzewodowej	5/09	24,0				5,0	
5197	Pilot z WIFI	8/09	12,0					
5202 +	Pilot do zdalnego sterowania lustrzankami cyfrowymi	9/09	18,0	29,0			10,0	
Termometry, termostaty								
427	Uniwersalny regulator temperatury	6/98	23,2	100,0				KM42
557 +	Termostat sterowany przez telefon	12/03	91,5	200,0			40,0	
558 +	Komputerowy termometr z interfejsem RS232	12/03	16,0	40,0			10,0	
570 +	8-kanalowy system pomiaru temperatury	4/04	57,0	98,0			40,0	
611	Alarm termiczny	E7/04	PW03	12,0				
950 +	Termostat elektroniczny	9/06	36,0	92,0	140,0		20,0	
950/1 +	Termostat elektroniczny - niebieski LCD	9/06	36,0	94,0	143,0		20,0	
957 +	Moduł pomiaru temperatury	11/06	35,0	70,0			25,0	
961 +	Domowa stacja pogodowa	12/06	78,0				40,0	
1120	Przenośny termometr cyfrowy	2/97	9,8	45,0	98,0			K
1261	Cyfrowy termostat z wyjściem mocy	2/00	7,4	27,4				
1322 +	Regulator temperatury w akwarium	8/01	35,3	45,6			25,0	
1367	Regulator temperatury w akwarium	6/03	8,0	28,0				
1428	Regulator temperatury	6/06	6,0	29,0				
1446 +	Termometr z zasilaniem bateryjnym	3/07	13,0	38,0			8,0	
1589	Termometr z magistralą SMBus	9/10	6,0					
1582 +	Domowy termometr RGB	8/10	21,0	30,0			15,0	
2346	Regulator temperatury - termometr	E5/99	22,0	88,0				
2389	Czterokanałowy termometr cyfrowy	E12/00	14,8	80,0	110,0			
2410	Precyzyjny termometr dwukanałowy	E2/00	12,0	58,0				K
2420	Regulator temperatury - termostat	E7/00	6,3	39,9				
2492	Termometr kołowy	E8/01	28,0	62,0				
2714 +	Dwupunktowy termometr	E2/04	34,2				20,0	
2750 +	Rejestrator temperatury - termometr	E3/05	30,0	78,0			15,0	
2787 +	PC-Termometr	E5/06	10,0	30,0			5,0	
2804 +	Rejestrator temperatury	E11/06	18,0				8,0	
2817 +	Termometr TV	E3/07	31,0	40,0			255158,0	
2819	Najprostszy regulator temperatury	E4/07	6,0					
2826 +	Termometr elektroniczny	E6/07	18,0	38,0				
2845 +	Sterownik grzejnika elektrycznego	E11/07	22,0	65,0			15,0	
2852 +	Spiralny termometr LED	E1/08	45,0	79,0			15,0	
5041 +	Termometr MIN-MAX	11/01	30,0	85,0	120,0		15,0	
5060 +	Domowa stacja meteo ze zdalnym pomiarem temperatury	4/02	45,0				30,0	
5063 +	Mówiący termometr	5/02	30,0	160,0			10,0	
5094 +	Bezprzewodowy regulator temperatury	2/03	32,0	160,0	190,0		15,0	
5108 +	2-kanalowy termometr z dwukolorowym wyświetlaczem LED	8/07	29,0	76,0	106,0		15,0	
5113 +	Mikroprocesorowy regulator temperatury PID	10/07	40,0				7,0	
5131 +	Bezprzewodowy termometr Bluetooth	5/08	40,0				25,0	

Nr	Nazwa	Nr EP/EdW	Cena w zł					
			A	B	C	P	O	
5152 +	Termostat dobowy	10/08	11,0	68,0			5,0	
5178 +	Dwustrefowy termostat z interfejsem RS485	3/09	80,0	112,0			25,0	
5205 +	Termometr cyfrowy	10/09	62,0	180,0			35,0	
5230 +	Rejestrator temperatury z interfejsem USB	4/10	16,0	42,0			8,0	
Do samochodu								
64	Alarm samochodowy	12/93	6,0	24,0	48,0			K
294 +	Immobilizer z układami DS1990	1/97	35,0	97,0	140,0		25,0	
434	Komputer samochodowy	9/05	12,0					
528 +	Inteligentny sterownik lampki samochodowej	10/03	10,0	25,0	45,0		5,0	
585 +	AutoCerber	7/04	45,0	130,0			30,0	
990	Automat do zapalania świateł w samochodzie	6/07	5,0	20,0	35,0			
1413	Elektroniczna blokada do samochodu	6/05	5,0	15,0				
1450	Sygnalizator (nie)włączonych świateł	5/07	6,0					
1484	Samochodowy wskaźnik temperatury silnika	8/08	5,0	18,0				
1511 +	Oświetlenie w kabinie samochodu	1/09	20,0	34,0			15,0	
1516	Automatyczny włącznik oświetlenia deski rozdzielczej	3/09	5,0	14,0				
1558	Samochodowy stabilizator dla logiki 3,3 V	1/10	5,0					
2041	Latarka stroboskop do ustawiania zapłonu	E10/96	4,0	16,0	29,0			K
2218	Prosty w montażu alarm samochodowy	E5/97	8,6	28,0	54,0			
2280/1	Samochodowa centrala alarmowa z pilotem na podczerwień	E5/98	21,1	101,5	120,0			
2335	Autoblokada	E3/99	10,3	21,7	44,0			
2472	Najprostsza blokada samochodowa	E7/01	4,0	12,0				
2711 +	Obrotomierz	E2/04	22,0	37,0			10,0	
2719	Efektowne światło stopu	E4/04	11,4					
2733	Sterownik lampki do kabiny samochodu	E12/04	5,0	12,0				
2847 +	Immobilizer	E11/07	16,0	45,0			10,0	
2887	Radioodtworacz samochodowy	E12/07	26,0					
5036 +	Inteligentny sterownik wycieraczek	10/01	17,0	35,0			15,0	
5120 +	Sterownik klimatyzacji Opel TID	12/07	24,0	55,0			6,0	
5133 +	Samochodowy ogranicznik prędkości	5/08	25,0	63,0			8,0	
5160 +	Climatic - Sterownik klimatyzacji samochodowej	12/08	37,0	117,0	140,0		25,0	
Wyświetlacze								
541	Wyświetlacz LED sterowany I ² C	11/04	14,0					
544 +	Sterownik wyświetlacza graficznego z RS232	12/04	65,0				45,0	
859	Podwójny wyświetlacz 7-segm. sterowany I ² C	8/00	12,0	85,0				
934	8-cyfrowy wyświetlacz LED z interfejsem SPI	6/06	13,0					
952	Wyświetlacz LCD sterowany z portu USB	10/06	8,0					
1586	Moduł czterech wyświetlaczy LED 5x7	8/10	12,0	42,0				
1587	Moduł trzech 16-segmentowych wyświetlaczy LED	8/10	12,0	24,0				
2222	Wyświetlacz 7-segmentowy JUMBO bez LED	E4/97	14,5	17,5				
2631/27	Gigantyczne wyświetlacze LED - 27cm	E5/02	25,1					
2631/20	Gigantyczne wyświetlacze LED - 20cm	E5/02	16,0					
2631/13	Gigantyczne wyświetlacze LED - 13cm	E5/02	10,0					
2631/7	Gigantyczne wyświetlacze LED - 7cm	E5/02	6,8					
2631/5	Gigantyczne wyświetlacze LED - 5cm	E5/02	5,0					
5058 +	Bezprzewodowy wyświetlacz	4/02	91,2	327,0			35,0	

Nr	Nazwa	Nr EP/EdW	Cena w zł				
			A	B	C	P	O
Ładowarki							
609	Ładowarka akumulatorów ołowiowych	11/95	8,0	108,6			
913	Uniwersalna ładowarka Ni-MH i NiCd	1/06	20,0				
933	Ładowarka akumulatorów NiCd, NiMH, Lilon i SLA	6/06	14,0	88,0			
977 +	Szybka ładowarka akumulatorów NiCd do wkrętarek	4/07	32,0			25,0	
1036	Ładowarka akumulatorów NiCd	6/95	14,6	59,3	103,0		KM85
1097	Szybka ładowarka akumulatorów NiCd i NiMH	9/96	5,7	63,0	110,0		KM60
1374	Rozładowywarka / tester ogniw NiCd	8/03	6,1				
1419	Ładowarka akumulatorów "AA" na USB	8/05	5,0				
1563	Stacjonarna ładowarka akumulatorów LI-ON	3/10	6,0				
2016	Szybka ładowarka akumulatorów NiCd	MT9/97	6,3	51,1	90,0		KM85
2143	Uniwersalny układ ładowania akumulatorów NiCd i NiMH	E6/97	10,3	43,3	76,0		KM85
2309	Ładowarka akumulatorów żelowych - zasilacz buforowy	E10/98	6,3	22,8	43,0		
2443	Rozładowywarka ogniw NiCd	E9/00	5,5	22,0			
2628/1	Ładowarka akumulatorów ołowiowych	E1/03	6,8	34,0			
2635	Monitor baterii 2	E6/02	5,7	12,0			
2687	Automatyczna ładowarka akumulatora 9V	E12/03	5,0	14,0			
2712	Impulsowy regulator prądu ładowania akumulatorów	E2/04	6,8	38,8			
2715	Ładowarka akumulatorów ołowiowych	E3/04	5,7	29,0			
2738	Stabilnopiętowa ładowarka akumulatorów NiCd/NiMH	E12/04	7,0				
2769	Ładowarka akumulatorów dużej mocy	E11/05	6,5				
Zestawy startowe AVT 700							
700	Zestaw startowy dla elektroników hobbystów				39,0		
701	Zestaw startowy Rezystory - 660 szt.				16,0		
702	Zestaw startowy Kondensatory - 265 szt.				23,0		
703	Zestaw startowy Elektrolity - 100 szt.				25,0		
704	Zestaw startowy Półprzewodniki				16,0		
705	Zestaw startowy Elementy mech. - 600 szt.				22,0		
706	Zestaw startowy Elementy stykowe				24,0		
707	Zestaw startowy Przetworniki dźwięku				19,0		
708	Zestaw startowy Układy cyfrowe				17,0		
709	Zestaw startowy Układy analogowe				15,0		
710	Zestaw start. Do wykonywania płytek drukowanych				25,0		
711	Zestaw startowy Optoelektronika				43,0		
712	Zestaw startowy Potencjometry				31,0		
713	Zestaw startowy Rezystory SMD				14,0		
714	Zestaw startowy Kondensatory SMD				20,0		
715	Zestaw startowy Wzmacniacze operacyjne				26,0		
716	Zestaw startowy Płytki uniwersalne				20,0		
717	Zestaw startowy Płytki uniwersalne				30,0		
718	Zestaw startowy Płytki uniwersalne				43,0		
719	Zestaw startowy diody LED - 142szt.				28,0		
Elektronika dla nieelektroników EdE							
720	Błękitno - biały mrygacz	E5/04	6,0	14,0			
721	Klaskacz - akustyczne zdalne sterowanie	E5/04	5,0	14,0			
721/2	Klaskacz - akustyczne zdalne sterowanie (wersja z przekaźnikiem)	E5/04	5,0	18,0			
722	Rozjaśniacz samochodowy	E6/04	3,0	11,0			
723	Trójwymiarowy labirynt elektroniczny	E6/04	3,5	15,0			
724	Uniwersalny układ czasowy	E7/04	3,5	11,0			
725	Magiczny przełącznik	E7/04	3,5	12,0			
726	Uniwersalna centralka alarmowa	E8/04	4,0	20,0			
727	Uniwersalny moduł zasilający	E8/04	3,5	14,0			
728	„Wypasiony” scalony sensor	E9/04	5,0	12,0			
729	Zwariowany kręciołek	E9/04	6,5	15,0			
730	Dalekosiężny tor podczerwieni	E11/04	8,0	30,0			
731	Przeraźliwy straszak	E10/04	6,0	28,0			
732	Whisper - łowca szeptów	E12/04	6,0	25,0			
733	Monitor i konserwator akumulatora	E1/05	6,0	30,0			
734	Uniwersalny moduł audio	E2/05	6,0	22,0			
735	Regulator impulsowy DC	E3/05	6,0	22,0			
736	Ekonomiczny zasilacz warsztatowy	E5/05	6,0	22,0			
737	Melodyjka i gong	E7/05	5,0	23,0			
738	Szoker-masazysta	E8/05	6,5	28,0			
739	Irytator - dokuczliwy natręt nocny	E9/05	6,5	18,0			
740	Niezwykła "niebieska" dotykowa syrena policyjna	E10/05	6,5	25,0			
741	Najprostsz y wzmacniacz mocy 22W	E11/05	5,0	24,0			
742	Niskoszumny mikser stereo	E12/05	5,0	15,0			
743	Tajemnicze światło	E1/06	6,0	17,0			
744	Najprostsz y wzmacniacz mocy 2x22W	E2/06	5,0	27,0			

Nr	Nazwa	Nr EP/EdW	Cena w zł				
			A	B	C	P	O
745	Uniwersalny regulator	E3/06	7,0	25,0			
746	Ekonomizer	E4/06	5,0	12,0			
747	Stroboskop dyskotekowy	E5/06	5,0	24,0			
748	Uniwersalna sonda do napięć stałych i zmiennych	E6/06	7,0	28,0			
749	Kolorowy gadżet RGB	E7/06	5,0	12,0			
750	Dioda LED dowolnego koloru	E8/06	5,0	12,0			
751	Płynące światło RGB	E10/06	5,0	19,0			
752	Termometr elektroniczny	E12/06	-	22,0			
753	Wielokolorowy gadżet	E1/07	5,0	12,0			
753/2	Sterownik LED z modułem RGB LED-ALPCVRGB	E1/07	5,0	19,0	28,0		
754	Kolorowa migotka	E2/07	8,0	12,0			
755	Podwójacz mocy audio	E3/07	5,0	9,0			
756	Widmowa makatka LED	E5/07	6,0	14,0			
757	Zdalne sterowanie "pilotowe"	E4/07	6,0	15,0			
758	Inteligntny wskaźnik/symulator alarmu	E6/07	5,0	24,0			
759	Przedwzmacniacz/mikser stereo	E7/07	7,0	40,0			
760	Niebieski „policyjny” kogut	E9/07	11,0	34,0	49,0		
760/R	Czerwony „policyjny” kogut	E9/07	11,0	39,0	53,0		
760/G	Zielony „policyjny” kogut	E9/07	11,0	39,0	53,0		
760/O	Pomarańczowy „policyjny” kogut	E9/07	11,0	39,0	53,0		
760/W	Biały „policyjny” kogut	E9/07	11,0	39,0	53,0		
761	Latarka LED	E10/07	4,0	18,0			
762	Zdalnie sterowana lampka	E12/07	-	16,0			
763	Wielobarwny termometr RGB	E2/08	8,0	29,0			
764	Czujnik wilgoci	E3/08	5,0	12,0			
765	Tester refleksu	E4/08	11,0	19,0			
766	Magiczna lampka	E5/08	9,0	21,0			
767	Nietypowy zamek elektroniczny	E6/08	14,0	23,0			
768	Stroboskop - Lampa błyskowa	E7/08	6,0	36,0			
769	Lampka i sygnalizator rozmrożenia lodówki	E8/08	6,0	12,0			
770	Miernik refleksu	E10/08	6,0	16,0			
771	Miernik pojemności akumulatorów NiMH i NiCd	E12/08	9,0	24,0			
772	Zabezpieczenie akumulatora z MOSFET-em	E5/09		9,0			
Ośła łączka							
EDWA01	Zestaw do lekcji A01 Ośła Łączka	38,00					
EDWA02	Zestaw do lekcji A02 Ośła Łączka	35,30					
EDWA03	Zestaw do lekcji A03 Ośła Łączka	59,80					
EDWA04	Zestaw do lekcji A04 Ośła Łączka	25,10					
EDWA05	Zestaw do lekcji A05 Ośła Łączka	41,00					
EDWA06	Zestaw do lekcji A06 Ośła Łączka	34,20					
EDW A07/1	(bez płytki stykowej SD12N)	23,00					
EDW A07/2	(wraz z płytką stykową SD12N)	45,00					
EDW AKPLMINI	Zestaw Ośła Łączka A01-A03	158,00					
EDW AKPLN	Kompletny zestaw Ośła Łączka A01-A06	290,00					
SD12N	Prototypowa płytka stykowa	22,00					
PSU10RC	Zasilacz 1,5...12VDC	34,00					
M830BUZ	Multimetr uniwersalny	13,00					
Gotowe moduły i urządzenia							
AVTMOD01	Uniwersalny regulator impulsowy 6...24VDC/15A	64,0					
AVTMOD03	Konwerter USB<->RS485	65,0					
AVTMOD04	Moduł przekaźników USB	92,0					
AVTMOD05	Ethernetowy moduł I/O	350,0					
AVTMOD07	Wzmacniacz słuchawkowy	74,0					
AVTMOD08	Bezstykowa kontrola dostępu (AVTRFID)	140,0					
AVTMOD09	Konwerter USB <-> RS232	32,0					
AVTMOD10	Miernik częstotliwości 1Hz...50MHz	46,0					
AVTDMX512	Konwerter USB-DMX512	80,0					
AVTPROG1	Programator AVR ISP/USB STK500V2	98,0					
AVTPROG2	Mini programator AVR ISP/USB STK500V2	67,0					
Kursy							
AVTKURS C	Kurs programowania procesorów AVR w języku C	230,0					
AVTKURS CPLD	Kurs programowania układów CPLD	110,0					
AVTKURS AVR	Kurs programowania procesorów AVR w BASCOMie	290,0					
AVTKURS 8051	Kurs programowania procesorów 8051	280,0					